

Lucrarea 3

Modelarea circuitelor combinaționale

Această lucrare prezintă modul de descriere a circuitelor combinaționale în Verilog/VHDL, testarea cu *ModelSim*, și sinteza acestora utilizând sintetizatorul *Leonardo*.

3.1 Scopul lucrării

- Modelarea circuitelor combinaționale. Exemplificarea circuitelor multiplexor, codificator, sumator.
- Prezentarea și utilizarea bibliotecii IEEE (VHDL).
- Compilarea și simularea circuitelor combinaționale cu *Modelsim*.
- Monitorizarea rezultatelor simulării.
- Evidențierea hazardului combinațional.
- Sinteza circuitelor combinaționale cu *Leonardo*.

3.2 Modelele unor circuite combinaționale

Circuitul multiplexor realizează selecția unei linii de intrare în funcție de semnalele de selecție active.

Varianta VHDL:	Varianta Verilog:
<code>-- Multiplexor de 2 biti</code>	<code>//Multiplexor de 2 biti</code>
<code>LIBRARY IEEE;</code>	<code>module mux2x1(out, in0, in1, sel);</code>
<code>USE IEEE.std_logic_1164.ALL;</code>	<code>output out;</code>
<code>ENTITY MUX2x1 IS</code>	<code>input in0;</code>
<code> PORT (INO, IN1, SEL : IN std_logic;</code>	<code>input in1;</code>
<code> MUX_OUT : OUT std_logic);</code>	<code>input sel;</code>
<code>END MUX2x1;</code>	
<code>ARCHITECTURE Behave OF MUX2x1 IS</code>	<code>assign out = (sel) ? in1 : in0;</code>
<code>BEGIN</code>	
<code>MUX_OUT = IN1 WHEN (SEL = '1') ELSE IN0;</code>	<code>endmodule</code>
<code>END Behave;</code>	

Pentru a testa circuitul multiplexor se va folosi un generator de stimuli parametrizabil care are ca parametru numărul de intrări al dispozitivului de testat, în acest caz multiplexor. Modulul unui generator de stimuli parametrizabil este descris în continuare:

```

module test_bench (stimulus);
parameter width = 3;
parameter per = 5;
output [width-1 : 0] stimulus;
reg clk;
reg [width-1 : 0] stimulus;
initial
begin
  clk <= 0;
  stimulus <= 0;
end
// generator de ceas
always #per clk <= ~clk;

always @(posedge clk)
  stimulus <= stimulus + 1;
endmodule

```

Observații:

- Generatorul de stimuli este de fapt un numărător pe **width** biți, unde **width** este numărul de intrări ale modulului de testat.
- În figura 3.1 este prezentată structura implementată în interiorul test-bench-ului.
- Prin intermediul specificației *parameter* se transmite pe câți biți este numărătorul, și perioada (**per**), de comutare a semnalelor generate.
- Modificarea parametrilor **width** și **per** se realizează în modulul **test** prin suprascrierea acestor parametri. În cazul în care acești parametri nu sînt specificați ei rămân cu valoarea specificată în **test-bench**.

 


Figura 3.1: Structura unui test bench parametrizabil.

Circuitul codificator generează la ieșire un cuvânt de cod când este activată o linie la intrare. În exemplul următor s-a descris un codificator binar și unul prioritar.

Codificator binar:

Varianta VHDL:

```

ARCHITECTURE Behave OF ENC IS
BEGIN
ENC: PROCESS (ENC_IN)
  BEGIN
    CASE ENC_IN IS
      WHEN "0000001" => ENC_OUT <= "001";
      WHEN "0000010" => ENC_OUT <= "010";
      WHEN "0000100" => ENC_OUT <= "011";
      WHEN "0001000" => ENC_OUT <= "100";
      WHEN "0010000" => ENC_OUT <= "101";
      WHEN "0100000" => ENC_OUT <= "110";
      WHEN "1000000" => ENC_OUT <= "111";
      WHEN OTHERS => ENC_OUT <= "000";
    END CASE;
  END PROCESS;

```

Varianta Verilog:

```

always @(enc_in)
begin
  case (enc_inc)
    7'b0000001 : enc_out <= 3'b001;
    7'b0000010 : enc_out <= 3'b010;
    7'b0000100 : enc_out <= 3'b011;
    7'b0001000 : enc_out <= 3'b100;
    7'b0010000 : enc_out <= 3'b101;
    7'b0100000 : enc_out <= 3'b110;
    7'b1000000 : enc_out <= 3'b111;
    default : enc_out <= 3'b000;
  endcase
end

```

Pentru testarea codificatorului binar se utilizează același generator de stimuli ca și la multiplexor. Deoarece acesta este parametrizabil, singura diferență este valoarea parametruului care desemnează numărul de intrari în modulul testat.

Modelarea unui codificator prioritar este diferită de cea a unui codificator binar. În continuare este prezentat un exemplu de codificator prioritar:

Varianta VHDL :

```

ARCHITECTURE Behave OF PRI_ENC IS
BEGIN
PRI_ENC: PROCESS (PRI_ENC_IN)
  BEGIN
  IF PRI_ENC_IN(6) = '1' THEN
    PRI_ENC_OUT <= "111";
  ELSIF PRI_ENC_IN(5) = '1' THEN
    PRI_ENC_OUT <= "110";
  ELSIF PRI_ENC_IN(4) = '1' THEN
    PRI_ENC_OUT <= "101";
  ELSIF PRI_ENC_IN(3) = '1' THEN
    PRI_ENC_OUT <= "100";
  ELSIF PRI_ENC_IN(2) = '1' THEN
    PRI_ENC_OUT <= "011";
  ELSIF PRI_ENC_IN(1) = '1' THEN
    PRI_ENC_OUT <= "010";
  ELSIF PRI_ENC_IN(0) = '1' THEN
    PRI_ENC_OUT <= "001";
  ELSE
    PRI_ENC_OUT <= "000";
  END IF;
END PROCESS;
END Behave;

```

Varianta Verilog:

```

casex (PRI_ENC_IN)
  7'b1xxxxxx : PRI_ENC_OUT = 3'b111;
  7'b01xxxxx : PRI_ENC_OUT = 3'b110;
  7'b001xxxx : PRI_ENC_OUT = 3'b101;
  7'b0001xxx : PRI_ENC_OUT = 3'b100;
  7'b00001xx : PRI_ENC_OUT = 3'b011;
  7'b000001x : PRI_ENC_OUT = 3'b010;
  7'b0000001 : PRI_ENC_OUT = 3'b001;
  default : PRI_ENC_OUT = 3'b000;
endcase

```

Circuitul decodificator poate fi privit ca un identificator de cod. Un cod aplicat la intrare este identificat de către o singură ieșire. În continuare este prezentat un fragment de cod Verilog care modelează un decodificator:

```

output [6:0] dcd_out;
input [2:0] dcd_in;
assign dcd_out = 1 << dcd_in;

```

Decodificarea este de fapt deplasarea unui "1" cu *dcd_in* poziții spre stânga.

3.3 Prezentarea și utilizarea bibliotecii IEEE (VHDL)

Circuitele aritmetice se descriu comportamental cu ajutorul operatorilor aritmetici. În VHDL, funcțiile operatorilor aritmetici sunt descrise în biblioteci specifice. În Verilog, operatorii sunt predefiniți în limbaj.

În cazul VHDL se folosesc tipuri de date cu valori multiple. Pachetul **std_logic_1164** conține definiția tipului de date **std_ulogic** care are 9 valori logice. O parte din codul sursă al pachetului **std_logic_1164** este prezentată în continuare.

```
PACKAGE std_logic_1164 IS
```

```
-----
-- logic state system (unresolved)
-----
```

```
TYPE std_ulogic IS ( 'U', -- Uninitialized
                    'X', -- Forcing Unknown
                    '0', -- Forcing 0
                    '1', -- Forcing 1
                    'Z', -- High Impedance
                    'W', -- Weak Unknown
                    'L', -- Weak 0
                    'H', -- Weak 1
                    '-' -- Don't care
                    );
```

```
-----
-- unconstrained array of std_ulogic for use with
-- the resolution function
-----
```

```
TYPE std_ulogic_vector IS ARRAY ( NATURAL RANGE <> )
OF std_ulogic;
```

```
-----
-- *** industry standard logic type ***
-----
```

```
SUBTYPE std_logic IS resolved std_ulogic;
```

```
-----
-- unconstrained array of std_logic for use in declaring
-- signal arrays
-----
```

```
TYPE std_logic_vector IS ARRAY ( NATURAL RANGE <> )
OF std_logic;
```

```
.....
```

```
END std_logic_1164;
```

Pachetul **std_logic_1164** nu conține definirea operatorilor aritmetici. Definirea acestor operatori se găsește în pachetul **std_logic_unsigned**. În continuare se prezintă un fragment din partea declarativă a acestui pachet.

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
```

```
package STD_LOGIC_UNSIGNED is
```

```
    attribute builtin_subprogram: string;
```

```

function "+"(L: STD_LOGIC_VECTOR; R: STD_LOGIC_VECTOR)
return STD_LOGIC_VECTOR;
attribute builtin_subprogram of
    "+"[STD_LOGIC_VECTOR, STD_LOGIC_VECTOR
return STD_LOGIC_VECTOR]:
function is "stdarith_plus_uuu";
.....

function "-"(L: STD_LOGIC_VECTOR; R: STD_LOGIC_VECTOR)
return STD_LOGIC_VECTOR;
attribute builtin_subprogram of
    "-"[STD_LOGIC_VECTOR, STD_LOGIC_VECTOR
return STD_LOGIC_VECTOR]:
function is "stdarith_minus_uuu";
.....

end STD_LOGIC_UNSIGNED;

```

Modelele VHDL și Verilog ale unui sumator pe n biți se prezintă în continuare.

Fișierul adder.vhd

```

-- Sumator pe n biți
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;
USE IEEE.std_logic_unsigned.ALL;

ENTITY adder IS
GENERIC (n : integer := 8);
PORT (s : OUT std_logic_vector(n-1 DOWNT0 0);
      a : IN  std_logic_vector(n-1 DOWNT0 0);
      b : IN  std_logic_vector(n-1 DOWNT0 0));
END adder;

ARCHITECTURE adder OF adder IS
BEGIN
    s <= a + b;
END adder;

```

Fișierul adder.v

```

// Sumator pe n biți
module adder (s, a, b);
parameter n = 8;
output [n-1:0] s;
input  [n-1:0] a;
input  [n-1:0] b;

assign s = a + b;

```

```
endmodule
```

Observatii:

- De remarcat simplitatea codului Verilog față de cel VHDL. Modelul VHDL trebuie să fie obligatoriu însoțit și de pachetele în care se declară tipurile de date și funcțiile operatorilor aritmetici.

3.4 Compilarea și simularea circuitelor combinaționale

1. Verificați existența directorului *C:\Home* și a dreptului de scriere în acesta. Ștergeți eventualele fișiere și subdirectoare aflate în acest director. Aceste acțiuni se pot executa din sistemul de operare, folosind Explorer.
2. Copiați fișierele Verilog (fișiere cu extensia ".v") din directorul *\asd_hdl\exemple\l3* în directorul *C:\home*. Acest director va fi director de proiect în *ModelSim*. Lansați în execuție *ModelSim*. Din fereastra principală selectați:

Fereastra principală: File > Change Directory...


și selectați directorul *C:\home* ca director curent de lucru.

3. Înainte de a putea compila un proiect, trebuie să creați biblioteca de proiect (denumită **work**) în directorul curent. Aceasta se poate face în două variante:


Fereastra principală: Design > Create a New Library...

sau

Prompter: vlib work

4. Ca proiect exemplu se alege multiplexorul. Pentru a compila fișierele Verilog selectați butonul . Va apare o casetă de dialog de unde selectați următoarele fișiere pentru a fi compilate:
 - (a) **mux.v** care reprezintă descrierea comportamentală a multiplexorului;
 - (b) **mux_tb.v** care reprezintă generatorul de vectori de test;
 - (c) **mux_test.v** care reprezintă modulul de test în care este instanțiat multiplexorul (numele instanței este **DUT** - *Device Under Test*) și generatorul de stimuli (numele instanței este **TB** - *Test-Bench*).

Urmăriți în fereastra principală eventualele mesaje de eroare sau atenționare rezultate în urma compilării.

5. Lansați simulatorul selectând butonul *Load Design* . Va apare o casetă de dialog de unde selectați **mux_test**. Confirmați selecția prin apăsarea butonului *Load*. Se va simula în continuare modulul **mux_test** care este prezentat în figura 3.2.

După simulare, verificați dacă în fereastra principală nu sunt mesaje de eroare sau atenționare.

6. Deschideți fereastra *Signals*:

Fereastra principală: View > Signals

selectați *View > Wave > Signals in Region*

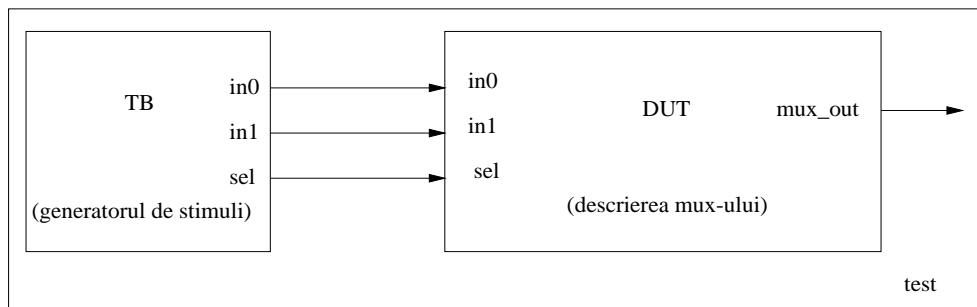
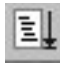


Figura 3.2: Structura modului *test* care va fi simulat.

7. Activați fereastra *Wave* pentru a vizualiza formele de undă ale semnalelor. Apăsați butonul *RUN*  pentru a rula simularea pentru un timp selectat (implicit 100 ns).
Prompter: run
Fereastra principală: Run > Run 100 ns
8. Studiați funcționalitatea modelului descris, pe baza formelor de undă a semnalelor de ieșire, în funcție de configurația semnalelor de intrare.

3.5 Evidențierea hazardului combinațional

Pentru a pune în evidență hazardul combinațional se consideră circuitul din figura 3.3. La intrarea unei porți AND se aplică semnalul **a** și semnalul complementar **an** care a fost întârziat printr-o poartă inversoare.

 


Figura 3.3: Circuit combinațional care generează hazard combinațional.

Modelul VHDL al circuitului din figura 3.3 este prezentat în continuare:

Fișierul hazard.vhd

```
-- Circuit combinațional care generează hazard combinațional
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.std_logic_1164.ALL;

ENTITY hazard IS
PORT ( o : OUT std_logic;
      a : IN  std_logic );
END hazard;

ARCHITECTURE hazard OF hazard IS
    SIGNAL an : std_logic;
```



```

BEGIN
  an <= NOT a;
  o <= a AND an;
END hazard;

```

Modulul de test, descris în fișierul **hazard_test.vhd** conține două instanțe:

- circuitul supus testării descris în fișierul **hazard.vhd**;
- generatorul de vectori de test descris în **hazard_tb.vhd**.

Pentru vizualizarea hazardului combinațional se deschide fereastra *List*:

Fereastra principală: View > Signals, View > List > Signals in Region

În continuare se va simula "pas cu pas" folosind butonul *Step* din fereastra principală (figura 3.4).



Figura 3.4: Butonul *Step* din fereastra principală a *ModelSim*.

Este de așteptat ca ieșirea să fie permanent '0'. Din cauza hazardului combinațional, în momentul în care intrarea **a** comută în '1' ieșirea **o** este diferită de '0', așa cum rezultă din figura 3.4.

De remarcat faptul că în fereastra *wave* se poate observa pulsul dde hazard combinațional ca o linie verticală. Această linie nu are lățime (în timp) indiferent de factorul de zoom.

3.6 Monitorizarea rezultatelor simularii

În cazul circuitelor foarte complexe, este aproape imposibil ca testarea să se facă urmărind formele de undă. Testarea acestor circuite se face prin monitorizarea rezultatelor. Aceasta presupune compararea rezultatelor furnizate de circuitul supus testării (DUT) cu rezultatele unui monitor (circuit martor). Dacă descrierea DUT trebuie să fie sintetizabilă, monitorul este un model comportamental care descrie funcționarea circuitului la nivelul porturilor de intrare-ieșire (prin intermediul funcțiilor de transfer).

Schema bloc a unui modul de test care permite monitorizarea rezultatelor este prezentă în figura 3.6.

Funcțiile modului de monitorizare:

ns	delta	/hazard_test/a	/hazard_test/o
0	+0	U	U
0	+1	0	U
0	+2	0	0
25	+1	1	0
25	+2	1	1
25	+3	1	0
50	+1	0	0
75	+1	1	0
75	+2	1	1
75	+3	1	0
100	+1	0	0

Figura 3.5: Punerea în evidență a hazardului combinațional în fereastra *List*.

 


Figura 3.6: Modul de test pentru monitorizarea rezultatelor.

- verificarea funcției de transfer a circuitului supus testării;
- emiterea de mesaje de eroare sau atenționare referitoare la condițiile de intrare (ex. îndeplinirea condițiilor de set-up sau hold la o memorie) sau de ieșire (ex. terminarea cu eroare sau succes a monitorizării);
- interfațarea cu fișiere (ex. scrierea în mod text a rezultatelor).

Monitorul primește la intrare semnalele generate de generatorul de semnale de test (TB) și ieșirile circuitului supus testării (DUT). Pe baza semnalelor generate de TB se calculează ieșirile dorite, după care se compară aceste rezultate cu rezultatele furnizate de DUT, într-un fișier text se inscriu rezultatele și se semnalizează prezența erorilor de funcționare.

Fișierul adder_monitor.v

```

// Monitor pentru sumatorul de n biți
module adder_monitor ( s, a, b, end_stim );
parameter n          = 8;
parameter out_file   = "adder.txt";
parameter eval_delay = 1;
input  [n-1:0] s;
input  [n-1:0] a;
input  [n-1:0] b;
input          end_stim;
reg     error;
wire    [n-1:0] s_m;
wire    co_m;
integer out_file_id;

// scriere header fișier de ieșire
initial
begin
    error <= 0;
    out_file_id = $fopen(out_file);
    $fdisplay(out_file_id, "  a  b      s      error time");
    $fdisplay(out_file_id, "=====");
end

// descrierea comportamentală a DUT
assign s_m = a + b;

// compararea rezultatelor și inscrierea în fișier
always @( s )
begin
    #eval_delay
    if((s_m != s) && (~error))
        error <= 1;
    if(~end_stim)
        $fdisplay(out_file_id, "  %h %h      %h      %0b      %0t",
                    a, b, s, error, $time);
end

// semnalizare terminare monitorizare cu eroare sau succes
always @(end_stim)
    if (end_stim)
        if(error)
            begin
                #eval_delay
                $fdisplay(out_file_id, "Simularea s-a terminat la momentul %0t
                    cu EROARE.", $time);
                $fclose(out_file_id);
            end

```

```

$display("%M : Simularea s-a terminat la momentul %0t
          cu EROARE.", $time);
end
else
begin
#eval_delay
$fdisplay(out_file_id, "Simularea s-a terminat la momentul %0t
          cu SUCCES.", $time);
$fclose(out_file_id);
$display("%M : Simularea s-a terminat la momentul %0t
          cu SUCCES.", $time);
end
endmodule

```

Pentru a simula sumatorul se parcurg următorii pași:

- compilați fișierele
 - **adder.v**
 - **adder_tb.v**
 - **adder_monitor.v**
 - **adder_test.v**
- simulați modulul **adder_test**:
Prompter: vsim adder_test
- deschideți fereastra cu formele de undă:
Fereastra principală: View > Signals, View > Wave > Signals in Region
- rulați **3000 us** prin comanda:
Prompter: run 3000 us

Rezultatele monitorizării se înscriu în fișierul **adder.txt**. În fereastra principală din *Modelsim* se va semnaliza încheierea monitorizării cu succes sau eroare, ca în figura 3.7, același mesaj fiind scris și în fișierul cu rezultate.

Fișierul **adder.txt**

a	b	s	error	time
00	00	00	0	2
01	00	01	0	12
02	00	02	0	32
03	00	03	0	52
04	00	04	0	72
05	00	05	0	92
.....				
fd	ff	fc	0	1310652
fe	ff	fd	0	1310672
ff	ff	fe	0	1310692
00	00	00	0	1310712

Simularea s-a terminat la momentul 1310732 cu SUCCES.

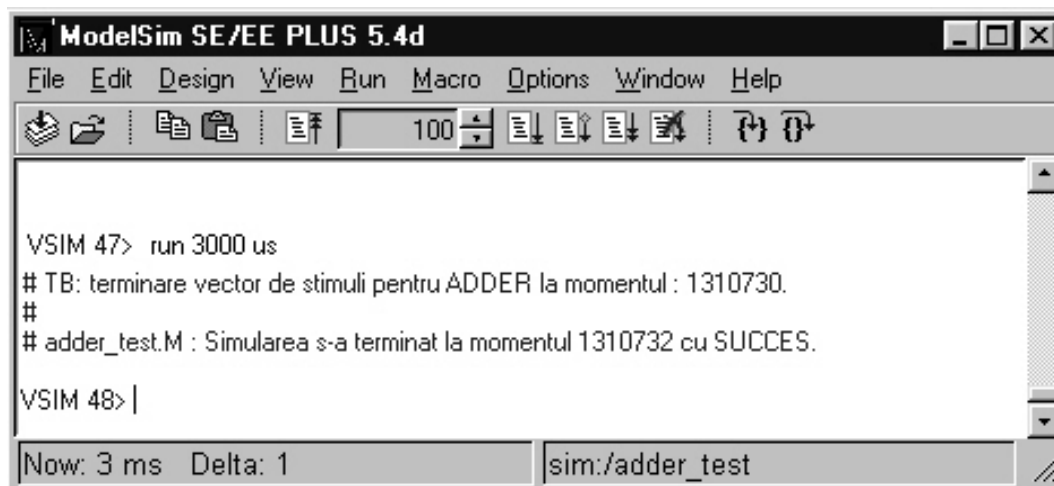


Figura 3.7: Afisarea rezultatului monitorizării în fereastra principală a *ModelSim*.

3.7 Sinteza circuitelor combinaționale cu *Leonardo*

- **Sinteza** este procesul prin care modelul comportamental descris în Verilog sau VHDL este convertit la o structură dintr-o anumită tehnologie, rezultând un fișier de tip netlist în care este descrisă reprezentarea la nivel de porți logice a modelului comportamental. Altfel spus, prin sinteză se face trecerea de la reprezentarea **RTL** (Register Transfer Level) la reprezentarea **Gate Level**. Sintetizatorul prezentat în continuare se numește *Leonardo Spectrum* și aparține firmei **Exemplar Logic Mentor Graphics**.

 




Figura 3.8: Fereastra principală *Leonardo*.

- **Etapele necesare pentru o sinteza cu Leonardo.** Pentru înțelegerea mai ușoară a acestui sintetizator s-a optat pentru parcurgerea acestor etape pe un proiect. Ca exemplu se consideră multiplexorul. Acest circuit va fi implementat pe un circuit programabil de tip **FPGA VirtexII Xilinx**.
- Lansați în execuție programul *Leonardo*. Va apare fereastra principală prezentată în figura 3.8.
- Setati tehnologia pe care se va face implementarea proiectului:
Fereastra principala Technology > FPGA/CPLD > Xilinx > VirtexII
- Setati directorul de lucru:
Fereastra principală Working Directory
Va apare o fereastră de dialog în care se selectează directorul de lucru.
- Pentru a introduce fișierele cu descrierea HDL a proiectului selectați:
Fereastra principală Open Files
În fereastra *Input*, va apare lista cu fișierele proiectului care urmează a fi sintetizat.
- În cazul în care setările anterioare au fost realizate corect se va activa butonul *Run Flow*.
- Lansați sinteza selectând butonul *Run Flow* . Urmăriți eventualele mesaje de eroare sau atenționare în fereastra *Transcript*. În această fereastră se vor afișa informații legate de design și rapoarte privind performanțele circuitului implementat (aria ocupată și frecvența maximă).
- Pentru a vizualiza structura rezultată în urma sintezei selectați butonul *RTL*  din *Toolbar*. În urma acestei acțiuni va apare o fereastră ca cea din figura 3.9.

 




Figura 3.9: Reprezentarea RTL a circuitului sintetizat.

- Pentru a vizualiza implementarea pe circuitul VirtexII selectați butonul *Gate* .
- Pentru a realiza o sinteză optimală selectați butonul *Advanced* . Va apare o fereastră ca cea din figura 3.10. În această fereastră există o colecție de sub-festre în care se pot seta mai multe opțiuni de optimizare a implementării proiectului. Aceste opțiuni sunt împărțite în două categorii:
 - opțiuni independente de tehnologie care acționează în etapa de sinteză logică;
 - opțiuni dependente de tehnologie, care acționează în etapa de sinteză la nivel gate level.
- Rezultatul sintezei este un fișier netlist care este reprezentarea la nivel de porti logice a proiectului. Formatul implicit în care se salvează netlistul este EDIF (**E**lectronic **D**esign **I**nterchange **F**ormat).

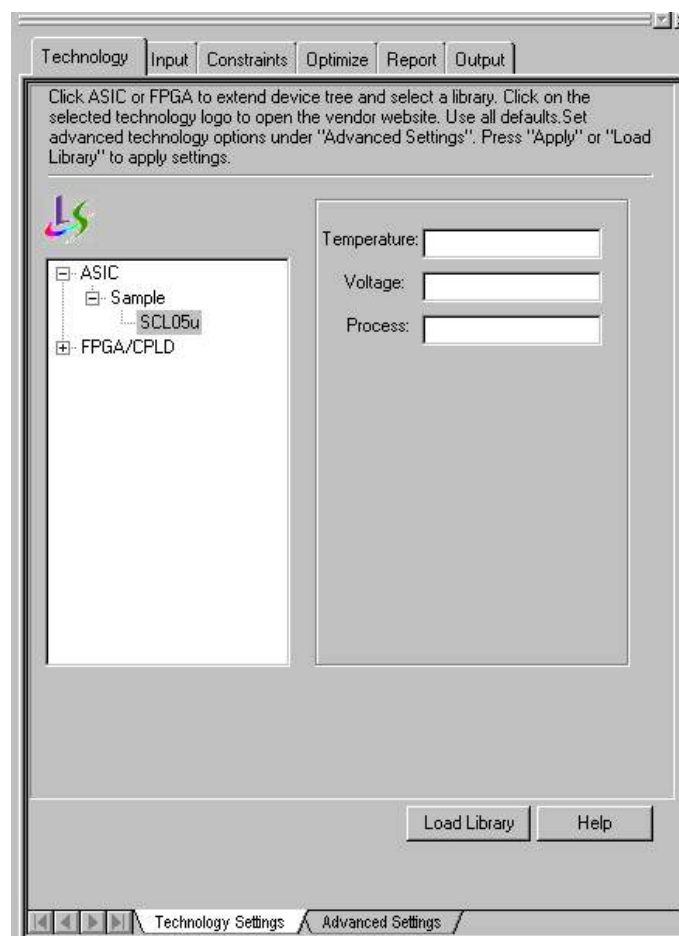


Figura 3.10: Fereastra de setări avansate pentru optimizarea sintezei.

3.8 Teme de laborator

1. Pe baza celor prezentate în această lucrare de laborator, modelați un circuit comparator care sa genereze următoarea ieșire: în cazul în care cele două intrări sunt egale semnalul de ieșire să fie activ în "1" logic, 0 în rest. Intrările să fie pe 4 biți iar testarea circuitului să se realizeze utilizînd un generator parametrizabil.
2. Scrieți un model structural al unui mux 4:1 folosind multiplexoare 2:1. Realizați un mux parametrizabil folosind specificația *parameter*.
3. Explicați următoarea specificație Verilog:

```
always @ (a or b or c) begin
    e = (a|b)&(c|d)
end
```

4. Explicați ce este greșit în codul Verilog următor:

```
if (i > 0)
    if (i<2)
        $display ("i este 1");
else
    $display ("i este mai mic ca 0");
```

