

Lucrarea 4

Modelarea circuitelor secvențiale

Această lucrare prezintă modul de descriere a semnalului de ceas și a numărătoarelor în Verilog/VHDL, precum și metode de semnalizare a depășirii la numărare.

4.1 Scopul lucrării

- Modelarea semnalului de ceas.
- Modelarea unui numărător.
- Semnalizarea depășirii la numărare.

4.2 Modelarea semnalului de ceas

La realizarea unui mediu de testare pentru un sistem secvențial trebuie să se modeleze și un semnal de ceas. Din punct de vedere al integrării în mediul de testare, semnalul de ceas poate fi produs de un modul separat sau poate fi parte din entitatea de nivel înalt.

- Semnal de ceas modelat în VHDL ca modul independent:

```
ENTITY ck_gen IS
  GENERIC (per : time := 10 ns);
  PORT (ck : BUFFER std_logic);
END ck_gen;
```

```
ARCHITECTURE ck_gen OF ck_gen IS
BEGIN
  ck <= NOT ck AFTER (per/2);
END ck_gen;
```

- Semnal de ceas modelat în VHDL ca un proces din cadrul unui modul de test:

```
ARCHITECTURE ck_gen_test OF ck_gen_test IS
  SIGNAL ck: Bit;
```

```

...
BEGIN
...
PROCESS
BEGIN
    ck <= '0', '1' AFTER 10 ns;
    WAIT FOR 20 ns;
END PROCESS;
...
END ck_gen_test;

```

- Semnal de ceas modelat în Verilog cu perioadă parametrizabilă:

```

`timescale 1ns/1ns

module ck_gen (ck);
parameter per = 10;
output ck;
reg ck;

initial ck <= 0;

always #per ck <= ~ ck;
endmodule

```

Instanțierea acestor module parametrizabile în cadrul unui modul de test, se poate face cu transmiterea altor valori pentru parametrii modulului.

Instanțierea și transmiterea parametrilor modulului generator de ceas, în VHDL:

```

ARCHITECTURE ck_gen_test OF ck_gen_test IS
    SIGNAL s : std_logic;

    COMPONENT ck_gen
        GENERIC (per : time);
        PORT (ck : BUFFER std_logic);
    END COMPONENT;

    FOR DUT : ck_gen USE ENTITY WORK.ck_gen(ck_gen);

BEGIN
    DUT : ck_gen GENERIC MAP (20 ns)
        PORT MAP (s);
...
END test;

```

Instanțierea și transmiterea parametrilor modulului generator de ceas, în Verilog:

```

module test_ck ();

```

```
wire ck1;

ck_gen #20 DUT (.ck(ck1));
endmodule
```

În ambele exemple s-a instanțiat un modul generator de semnal de ceas cu o perioadă de 20 ns transmisă ca parametru. În cazul în care nu se transmite nici o valoare pentru perioada semnalului de ceas, se va considera parametrul implicit de 10 ns, așa cum este specificat în descrierea modulelor.

4.3 Numărătoare

Exemplul următor prezintă descrierea unui circuit numărător cu reset sincron.

- Varianta VHDL a numărătorului este prezentată în continuare:

```
ENTITY counter IS
  GENERIC (width : integer := 4);
  PORT (ck, rst_n : IN std_logic;
        counter : OUT std_logic_vector (width-1 DOWNTO 0);
        ovf : OUT std_logic);
END counter;

ARCHITECTURE counter OF counter IS
  SIGNAL s : std_logic_vector (width-1 DOWNTO 0);
BEGIN
  PROCESS (ck)
  BEGIN
    IF (ck = '1') AND (ck'event) THEN
      IF (rst_n = '0') THEN
        s <= (OTHERS => '0'); --initializare cu ELSE
        s <= s + 1;
      END IF;
    END IF;
  END PROCESS;
  counter <= s;
END counter;
```

- Varianta Verilog a aceluiași numărător este prezentată în continuare:

```
'timescale 1ns/1ns

module num (ck, rst_n, counter);
parameter width = 4;
input ck, rst_n;
output [width-1:0] counter;
reg [width-1:0] counter;
```

```

always @(posedge ck)
begin
  if (!rst_n)
    counter <= 0;
  else
    counter <= counter + 1;
end
endmodule

```

Pentru semnalizarea depășirii la numărare se determină cazul în care circuitul a trecut peste limita superioară a intervalului de numărare. Acest lucru este posibil prin realizarea unei funcții SAU-NU între toți biții numărătorului, așa cum se exemplifică în figura 4.1.

Codul VHDL corespunzător numărătorului cu semnalizarea depășirii este:

```

ARCHITECTURE counter_1 OF counter IS
  SIGNAL s : std_logic_vector (width-1 DOWNT0 0);
BEGIN
  PROCESS (ck)
    VARIABLE v : std_logic;
  BEGIN
    IF (ck = '1') AND (ck'event) THEN
      IF (rst_n = '0') THEN
        s <= (OTHERS => '0');
      ELSE
        s <= s + 1;
        v := '0';
        FOR i IN width-1 DOWNT0 0 LOOP
          v := v OR s(i);
        END LOOP;
        v := NOT v;
      END IF;
    END IF;
    ovf <= v;
  END PROCESS;
  counter <= s;
END counter_1;

```

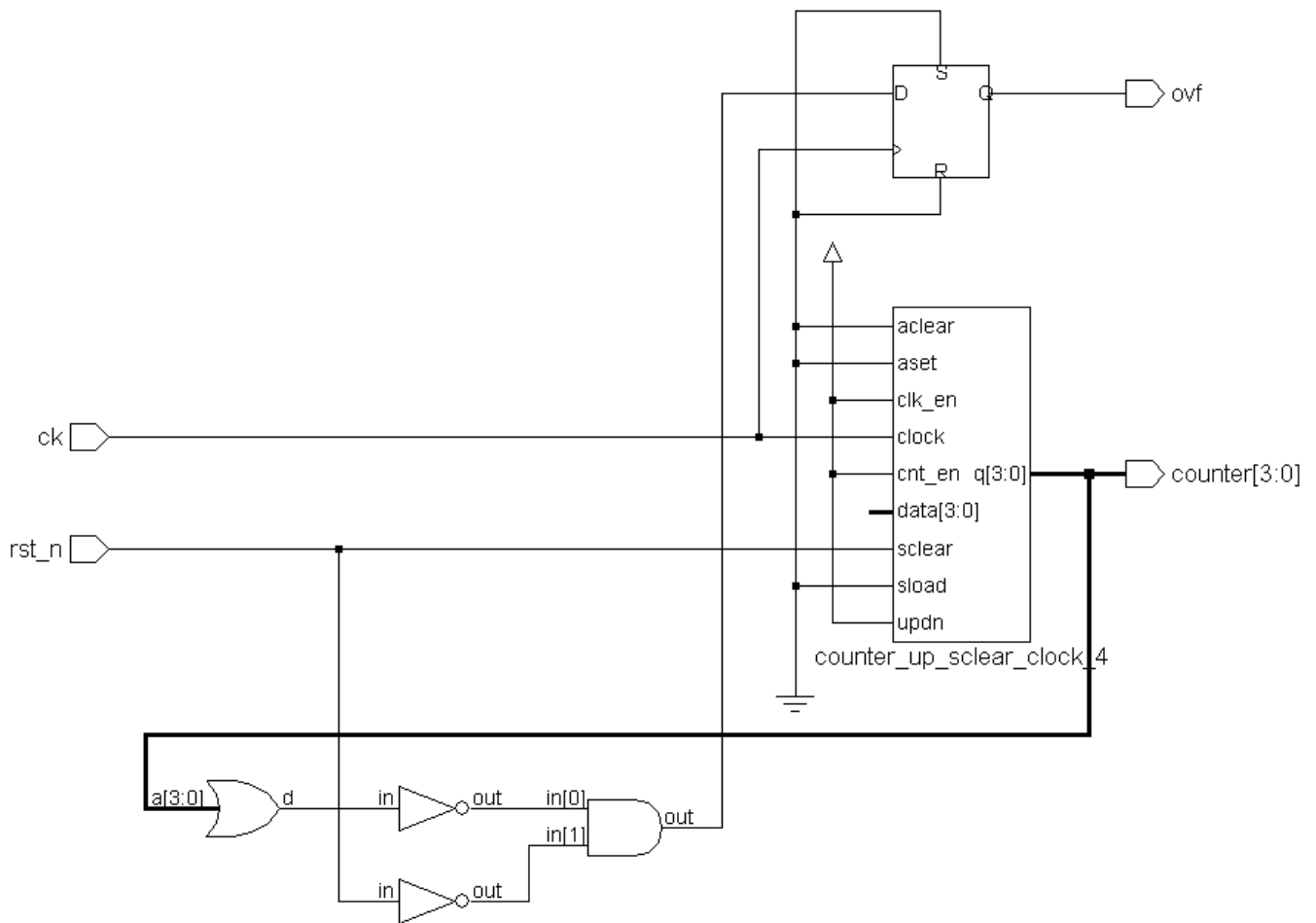


Figura 4.1: Numărător cu semnalizarea depășirii sintetizat cu *Leonardo*.

Varianta Verilog a aceluiași modul este prezentată în continuare:

```
always @(posedge Ck)
begin
  counter <= counter + 1;
  ovf = ~|counter;
end
```

De remarcat că pentru un număr mic de biți (4 sau 8) circuitul combinațional folosit pentru detecția depășirii nu are un timp de întârziere foarte mare. Pentru un număr mai mare de biți (32 sau 64) timpul de propagare prin circuitul combinațional crește în mod considerabil (datorită numărului mare de intrări ale porții SAU-NU).

O soluție independentă de dimensiunea numărătorului este prezentată în figura 4.2.

Alternativa prezentată constă în compararea valorii curente și a celei întârziate cu un tact a celui mai semnificativ bit al numărătorului. În momentul detectării succesiunii 1→0 se semnalează depășire. Implementarea acestei soluții este prezentată în continuare:

- VHDL

```
ARCHITECTURE counter_2 OF counter IS
```

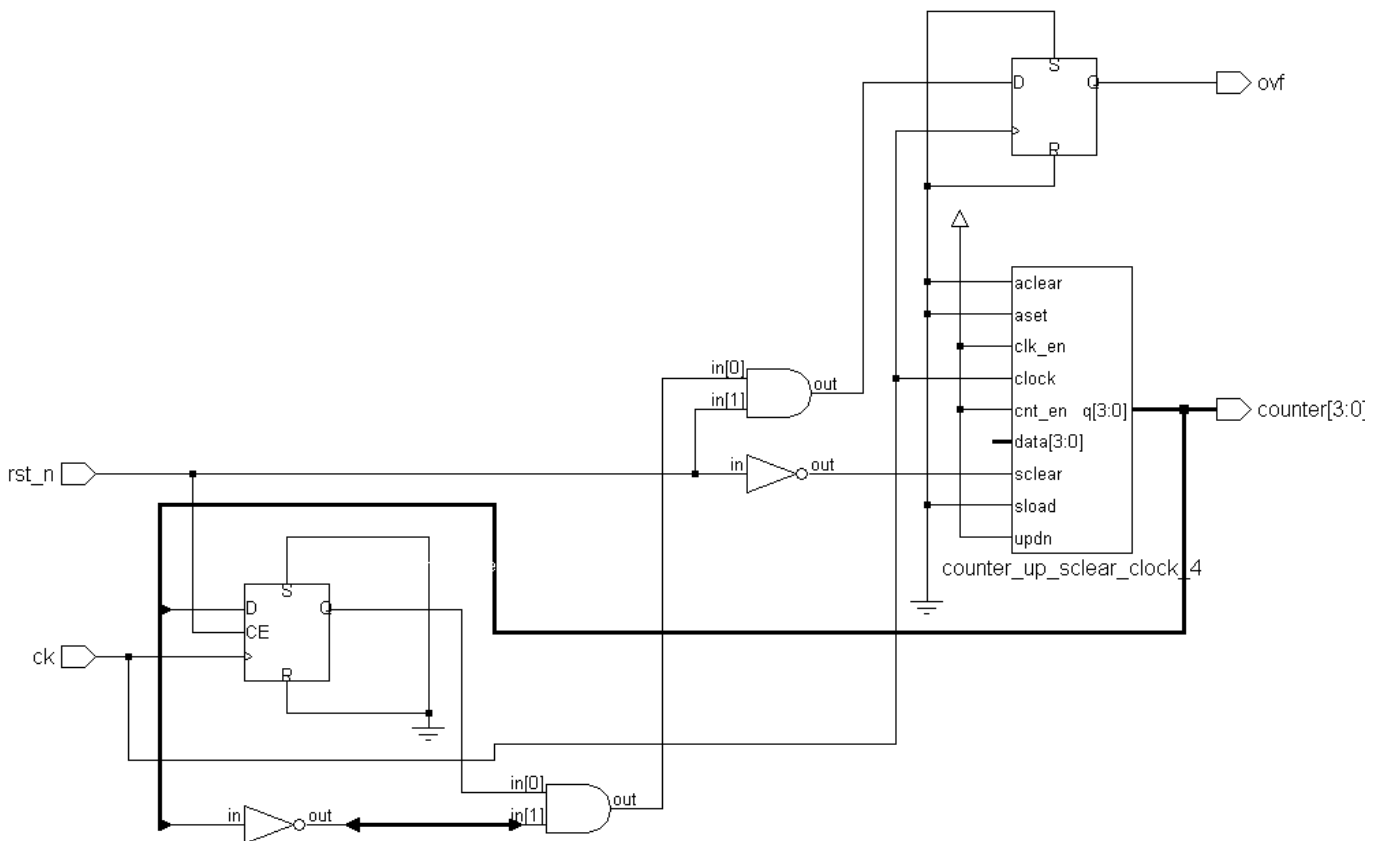


Figura 4.2: Numărător cu semnalizarea depășirii independent de numărul de biți.

```

SIGNAL counter_msb_del : std_logic;
SIGNAL s : std_logic_vector (width-1 DOWNT0 0);
BEGIN
PROCESS (ck)
BEGIN
IF (ck = '1') AND (ck'event) THEN
IF (rst_n = '0') THEN
s <= (OTHERS => '0');
ELSE
s <= s + 1;
counter_msb_del <= s(width-1);
END IF;
Ovf <= counter_msb_del AND NOT s(width-1);
END IF;
END PROCESS;
counter <= s;
END counter_2;

```

- Verilog

```

always @(posedge Ck)
begin
counter <= counter + 1;
counter_msb_del <= counter[width-1];

```

```
Ovf <= counter_msb_del & ~counter[width-1];
end
```

4.4 Simularea numărătoarelor.

1. Verificați existența directorului *C:\Home* și a dreptului de scriere în acesta. Ștergeți eventualele fișiere și subdirectoare aflate în acest director. Aceste acțiuni se pot executa din sistemul de operare, folosind Windows Explorer. Copiați fișierele Verilog (fișiere cu extensia ".v") din directorul *\asd_hdl\exemple* în directorul *C:\home*. Acest director va fi director de proiect în *ModelSim*. Lansați în execuție *ModelSim*.
2. Simulați circuitul numărător. Pentru simulare trebuie să realizați modulul de testbench, precum și modulul de test aferente numărătorului. Pentru aceasta folosiți fragmentele de cod prezentate în lucrare. Schema modulului de test este prezentată în figura 4.3.

Descrierea circuitului numărător se găsește în fișierul **num.v**.

3. Îmbunătățiți modelul de numărător prezentat anterior pentru a avea facilități de:
 - *reset* asincron;
 - *load* sincron;
 - *ce* - *Count Enable*;
 - numărare în sens crescător și descrescător.

 


Figura 4.3: Structura modulului de test pentru numărător.

4.5 Exerciții

1. Modelați un numărător în cod GRAY.
2. Se consideră interfața unui numărător pe 8 biți:

```
module counter (clock, data_in, load, ce, UpNotDown,
               count_out, carry_out, borrow_out, parity_out);
output [7:0] count_out;
```

```

output      carry_out, borrow_out, parity_out;
input  [7:0] data_in;
input      clock, load, ce, UpNotDown;

reg [7:0] count_out;
reg      carry_out, borrow_out, parity_out;
// Insezați modulul vostru aici
endmodule

```

Funcțiile numărătorului sunt descrise în tabelul 4.1

Numărătorul este activ pe frontul pozitiv.

- *parity_out* semnalizează paritatea pară a celor 8 biți de ieșire.
- *borrow_out* semnalizează o depășire în cazul numărării în sens descrescător.
- *carry_out* semnalizează o depășire în cazul numărării în sens crescător.

Modelați Verilog/VHDL modulul descris și realizați testarea acestuia.

<i>ce</i>	<i>load</i>	<i>UpNotDown</i>	<i>Funcție</i>
0	x	x	Păstrează starea
1	1	x	Încarcă <i>data_in</i>
1	0	0	Numără în sens descrescător
1	0	1	Numără în sens crescător

Tabelul 4.1: Funcțiile numărătorului.

3. Simulați și testați următorul model analizând modul în care se face inițializarea. Sintetizați modulul. Explicați rezultatele obținute.

```

module dff (D, Q, Clk, Rst);

parameter width = 1,
reset_value = 0;

input [width - 1 : 0] D;
input Clk;
input Rst;
output [width - 1 : 0] Q;

reg [width - 1 : 0] Q;

initial Q = {width{1x}};

always @ ( posedge Clk or negedge Rst )
if ( Rst == 0 )
Q <= #1 reset_value;
else

```



```
Q <= #1 D;  
endmodule
```

